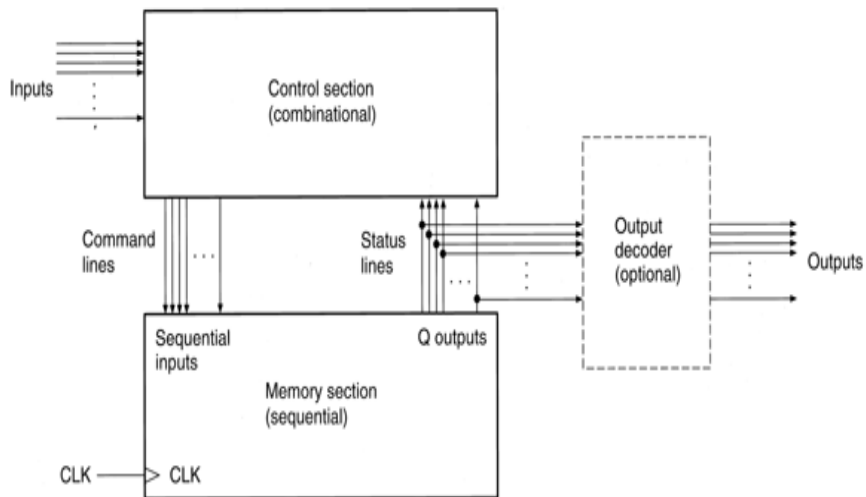



# F20\_000 Tilstandsmaskiner

## Tilstandsmaskiner deler vi i to grupper

### Moor-maskin





### Mealy-maskin

 
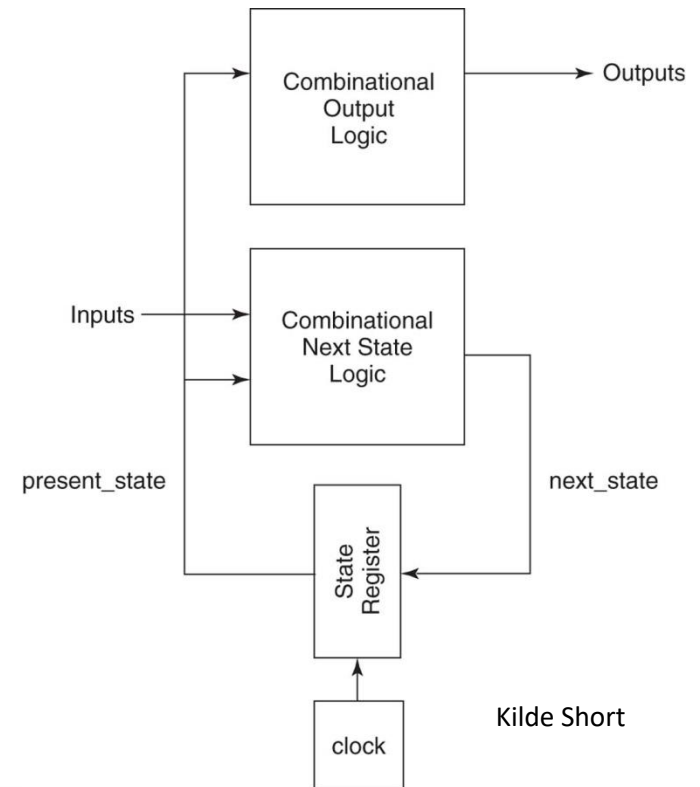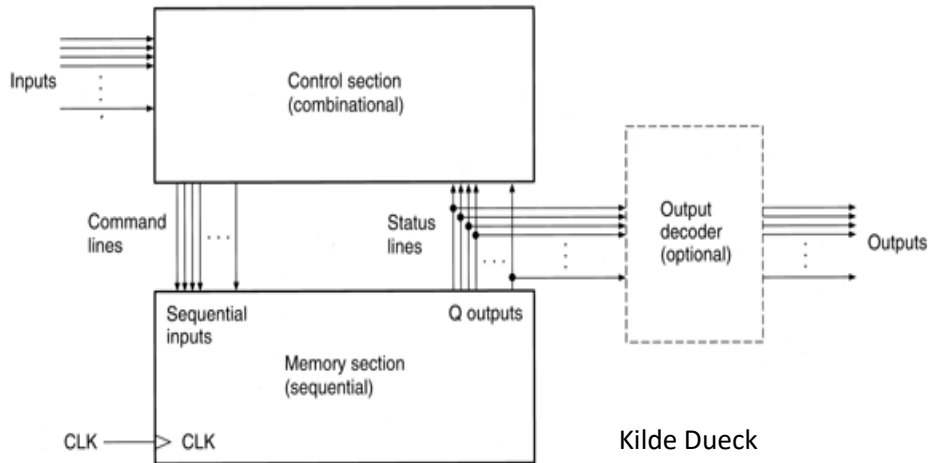
# Moor-maskin

Blokkskjemaet for moor-maskinen ser slik ut




I begge disse blokkskjemaene ser vi:

Utgangene fra en Moor maskin er bare bestemt av utgangene (=NÅTILSTAND) fra registrene.


Siden utgangene, Outputs, er en kombinasjon av utsignal fra registrene, vil Outputs skifte synkront med klokken.
 
# Mealy-maskin

Blokkskjemaet for Mealy-maskinen ser slik ut



Kilde Dueck

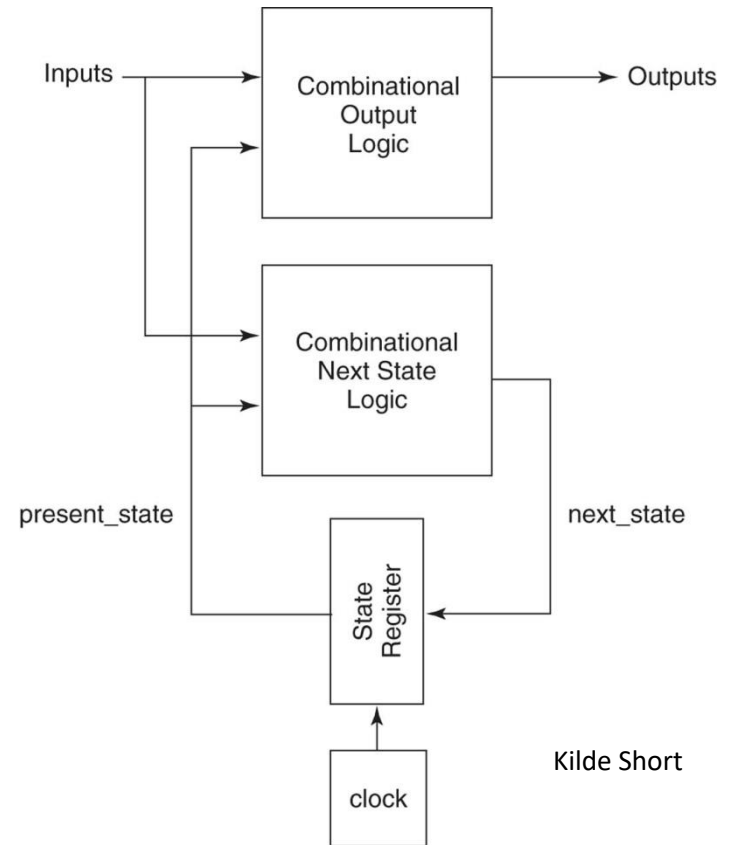

Kilde Short


I begge disse blokkskjemaene ser vi:

Utgangene fra en Mealy maskin er bestemt både av innsignal og av utgangene (=NÅTILSTAND) for utsignal fra registrene.


Utgangene kan skifte **asynkront** med klokken. Dette fordi utsignalet kan også skifte dersom Inputs skifter
 
# En enkel tilstandsmaskin med bare klokke som innsignal.

Som eksempel på det, ser vi på en tilstandsmaskin som skal produsere 3 bit Gray kode



Utgangene skal følge denne sekvensen:

 

**Table 10.1** 3-bit Gray Code Sequence

$Q_2Q_1Q_0$
000
001
011
010
110
111
101
100

8 ulike tilstander betyr at vi trenger 3 vipper. Vi ønsker dessuten å klare oss uten dekodingslogikk, og setter  $O_2=Q_2$ ,  $O_1=Q_1$  og  $O_0=Q_0$ . Vi kan nå lage en tabell som viser hvordan utgangene skal endres etter hvert som sekvensen kjøres:


## En enkel tilstandsmaskin med bare klokke som innsignal.

Ut fra tabellen lager vi så et tilstandsdiagram, og gir hver tilstand et navn,  $S_j$ , med stigende indeks.

Vi bestemmer oss for å lage kretsen med D-vipper, og lager følgende tabell:


Present State	Next State	Synchronous Inputs
$Q_2Q_1Q_0$	$Q_2Q_1Q_0$	$D_2D_1D_0$
000	001	001
001	011	011
010	110	110
011	010	010
100	000	000
101	100	100
110	111	111
111	101	101

Tilstandsdiagram

 

# En enkel tilstandsmaskin med bare klokke som innsignal.

Blokkskjema for kretsen vi se slik ut:

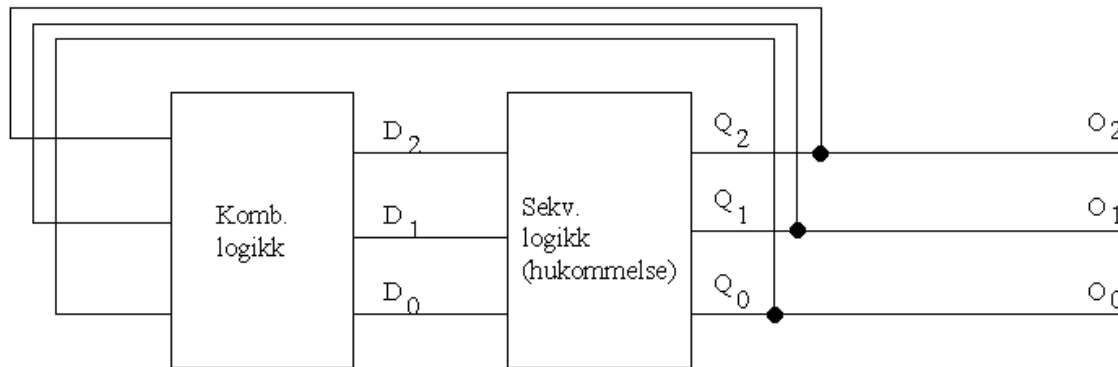

Bruker vi metodene fra digitalteknikk, finner vi ut fra tabellen, uttrykk for  $D_2$ ,  $D_1$  og  $D_0$ :



$D_j = f(Q_2, Q_1, Q_0)$  (present state)

$$D_0 = Q_2'Q_1' + Q_2Q_1$$

$$D_1 = Q_1Q_0' + Q_2'Q_0$$

$$D_2 = Q_1Q_0' + Q_2Q_0$$

Simulering:

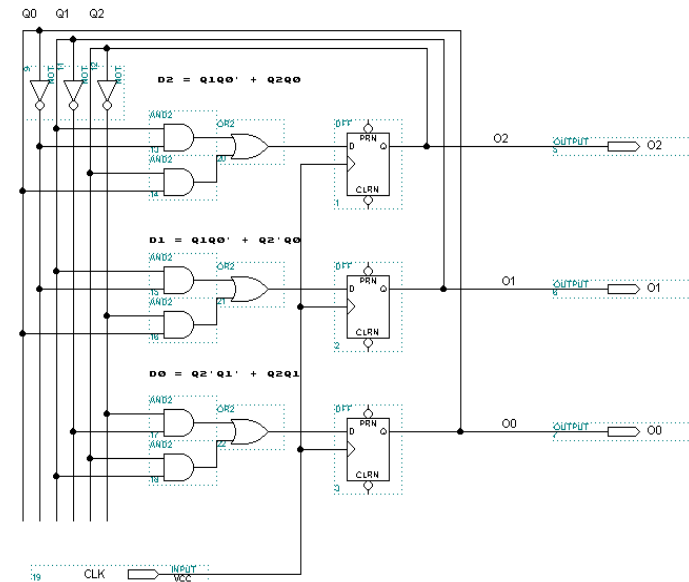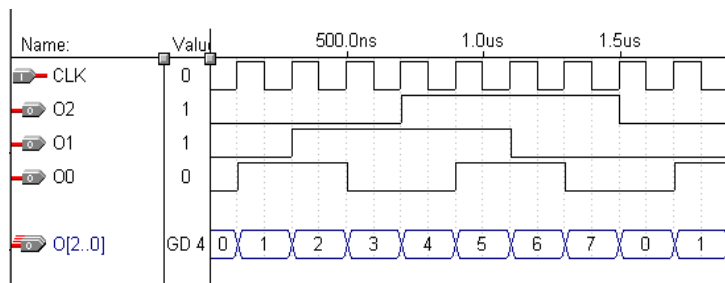

# Så til VHDL....

## VHDL er spesielt egnet til å beskrive tilstandsmaskiner!

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_LOGIC_1164.all;


ENTITY gray_code1 IS
PORT (clk : in std_logic;
      q: OUT std_logic_VECTOR(2 downto 0));
END;

ARCHITECTURE a OF gray_code1 IS

TYPE state_type IS (S0,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7);
Signal state: state_type;
BEGIN
  PROCESS (clk, reset)
  BEGIN
    IF rising_edge (clk) THEN
      IF reset = '0' THEN
        state <= S0;
      ELSE
        CASE state IS
          WHEN S0 =>
            state <= S1;
          WHEN S1 =>
            state <= S2;
          WHEN S2 =>
            state <= S3;
          WHEN S3 =>
            state <= S4;
          WHEN S4 =>
            state <= S5;
          WHEN S5 =>
            state <= S6;
          WHEN S6 =>
            state <= S7;
          WHEN S7 =>
            state <= S0;
        END CASE;
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;

  WITH state SELECT
    q <= "000" WHEN s0,
        "001" WHEN s1,
        "011" WHEN s2,
        "010" WHEN s3,
        "110" WHEN s4,
        "111" WHEN s5,
        "101" WHEN s6,
        "100" WHEN s7;

END a;
```

 

Et tilstandsdiagram vil vanligvis inneholde nok opplysninger til at vhdl-koden kan skrives rett opp. Koden til venstre har med alt som står i tilstandsdiagrammet. Vi skal se på hvordan den er bygget opp.

# Oppbygging av kode for Moor-tilstandsmaskin

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_LOGIC_1164.all;

ENTITY gray_code1 IS
  PORT (clk : IN std_logic;
        q: OUT std_logic_VECTOR(2 DOWNTO 0));
END;

ARCHITECTURE a OF gray_code1 IS


  TYPE state_type IS (S0,s1,s2,s3,s4,s5,S6,s7);
  SIGNAL state: state_type;

BEGIN
```

Det første vi gjør er å deklarere tilstandene.

```
TYPE state_type IS (S0,s1,s2,s3,s4,s5,S6,s7);
SIGNAL state: state_type;
```

 I dette tilfeller er navnene s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7, men det er vanlig å velge navn som beskriver hva som utføres i tilstandene






# Oppbygging av kode for tilstandsmaskin

Så må vi beskrive hvordan tilstandsmaskinen (=State Maskin =SM) går fra tilstand til tilstand. Til dette benyttes CASE struktur.

```
PROCESS(clk, reset)
BEGIN
  if rising_edge(clk) then
    if reset = '0' then
      state <= S0;
    else
      CASE state IS
      END CASE;
    end if;
  end if;
END PROCESS;
```

Når SM er i tilstand S1, går den til S2 neste gang klokken trigger
 
```
if rising_edge(clk) then
  if reset = '0' then
    state <= S0;
  else
    CASE state IS
      WHEN S0 =>
        State <= S1;
      WHEN S1 =>
        State <= S2;
    END CASE;
  end if;
end if;
```




Når SM er i tilstand S0, går den til S1 neste gang klokken trigger

```
CASE state IS
  WHEN S0 =>
    State <= S1;
END CASE;
```
 
# Oppbygging av kode for tilstandsmaskin

Her er SM kommet gjennom alle tilstandene

```
PROCESS(clk, reset)
BEGIN
  if rising_edge(clk) then
    if reset = '0' then
      state <= S0;
    else
      CASE state IS
        WHEN S0 =>
          State <= S1;
        WHEN S1 =>
          State <= S2;
        WHEN S2 =>
          State <= S3;
        WHEN S3 =>
          State <= S4;
        WHEN S4 =>
          State <= S5;
        WHEN S5 =>
          State <= S6;
        WHEN S6 =>
          State <= S7;
        WHEN S7 =>
          State <= S0;
      END CASE;
    end if;
  end if;
END PROCESS;
```




Så var det utsignalene....

# Oppbygging av kode for tilstandsmaskin

Hva utsignalene skal være er for Moormaskinen beskrevet inne i sirkelen.

Det kan gjøres på flere alternative måter


- 1) ved å benytte With-select-when statement.
- 2) Ved å benytte en prosess til
- 3) Ved å tilordne i case-kommandoene

 

Alternativ 1: Ved å benytte With-select-when statement.

```
WITH state SELECT
  q <= "000" WHEN s0,
      "001" WHEN s1,
      "011" WHEN s2,
      "010" WHEN s3,
      "110" WHEN s4,
      "111" WHEN s5,
      "101" WHEN s6,
      "100" WHEN s7;

END a;
```


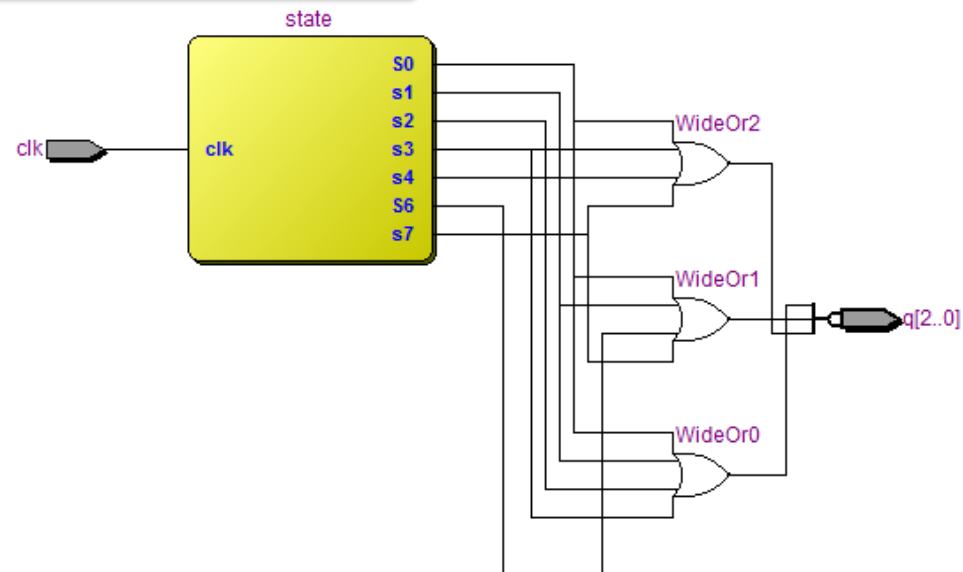


Alternativ 2: Ved å bare ha en prosess og tilordne q verdi i case-kommandoene.

```

CASE state IS
  WHEN S0 =>
    State <= S1;
    q <= "000";
  WHEN S1 =>
    State <= S2;
    q <= "001";
  WHEN S2 =>
    State <= S3;
    q <= "011";
  WHEN S3 =>
    State <= S4;
    q <= "010";
  WHEN S4 =>
    State <= S5;
    q <= "110";
  WHEN S5 =>
    State <= S6;
    q <= "111";
  WHEN S6 =>
    State <= S7;
    q <= "101";
  WHEN S7 =>
    State <= S0;
    q <= "100";
END CASE;

```

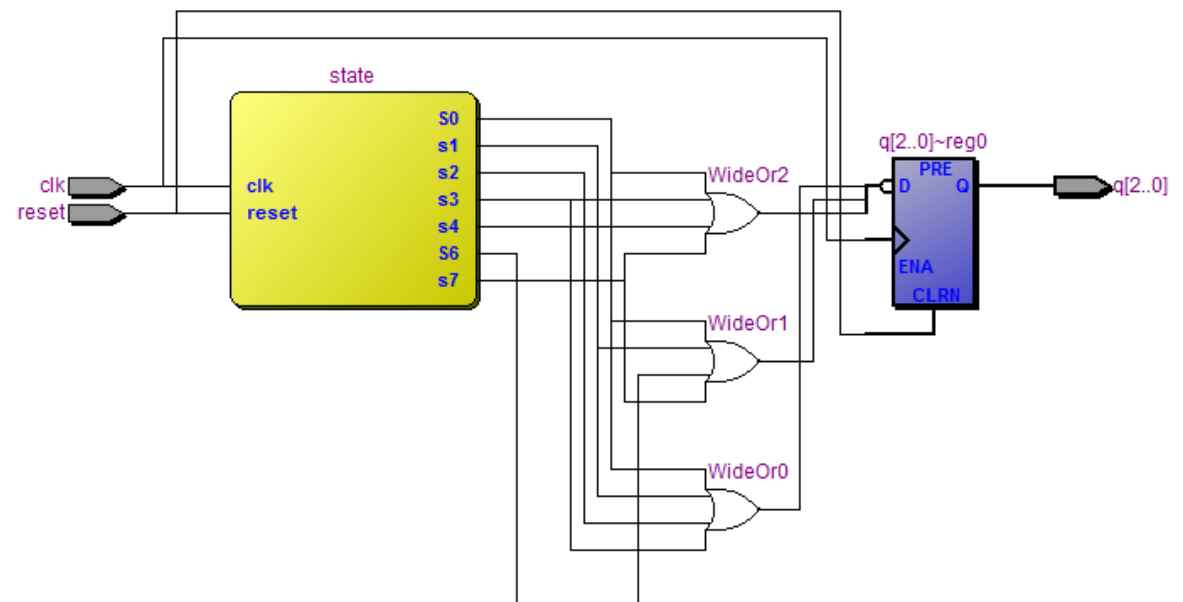 

```

PROCESS(clk, reset)
BEGIN

```

```

    if rising_edge(clk) then
        if reset = '0' then
            state <= S0;
        else
            CASE state IS
                WHEN S0 =>
                    State <= S1;
                WHEN S1 =>
                    State <= S2;
                WHEN S2 =>
                    State <= S3;
                WHEN S3 =>
                    State <= S4;
                WHEN S4 =>
                    State <= S5;
                WHEN S5 =>
                    State <= S6;
                WHEN S6 =>
                    State <= S7;
                WHEN S7 =>
                    State <= S0;
            END CASE;
        end if;
    end if;
END PROCESS;

```

```

Process(state)
Begin
    CASE state IS
        when S0 =>
            q <= "000";
        when S1 =>
            q <= "001";
        when S2 =>
            q <= "011";
        when S3 =>
            q <= "010";
        when S4 =>
            q <= "110";
        when S5 =>
            q <= "111";
        when S6 =>
            q <= "101";
        when S7 =>
            q <= "100";
        End CASE;
    End process;
END a:

```

### Alternativ 3: Tilordning av utsignal ved å benytte en ekstra prosess:

